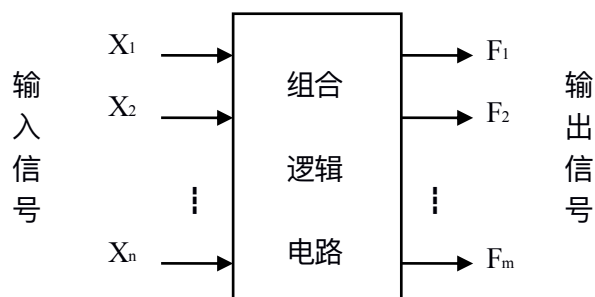


第四章 组合逻辑电路的习题

一、基本知识点

1、组合逻辑电路的一般结构



表示为 $F_i = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ $i=1, 2, \dots, m$

特点：电路由逻辑门构成，不含记忆单元；输入信号单向传输，不含反馈回路。

2、组合逻辑电路分析（即对一个给定的电路，找出对应的逻辑关系）

步骤：根据电路图写出输出变量的逻辑表达式

化简和变换逻辑表达式

列出真值表，根据真值表进行功能评述

3、组合逻辑电路的设计（根据功能描述，实现相应的逻辑电路）

步骤：

完成相应的功能描述，即确定输入变量、输出变量，找出相应的因果关系，列出真值表

由真值表写出逻辑表达式

化简逻辑表达式，把表达式变换成与相应逻辑门对应的形式

画出逻辑电路图

几个实际问题的处理：

(1) 无关条件的包含

对于某些实际问题，某些输入变量的取值与输出函数的值无关，通常将这些变量取值组合对应的最小项称为无关最小项。

恰当地利用无关最小项，往往有利于函数化简。

(2) 多输出组合电路

化简时要考虑各函数之间的共享，力求整体达到最简。

(3) 无反变量提供


目前尚无有效的解决方法。

4、常用的组合逻辑电路

(1) 译码器

功能：对具有特定含义的输入代码进行“翻译”，并产生相应的输出信号。

右图为常见的 3:8 译码器

 


(2) 加法器

半加器（不考虑低位进位） $F=A+B$ C 为向高位的进位


真值表

A	B	F	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 F 逻辑上即为 A 和 B 相异或， C 逻辑上即为 A 和 B 相与。内部逻辑关系图和符号表示如下所示：




全加器，考虑低位进位，即两个半加器的组合，逻辑关系图和符号表示如下所示：

 

上图 F 为 A 、 B 相加的和再加低位进位 C_0 所得结果；两个半加器均可能产生进位， C 为两个进位相或的结果。

 4 位二进制加法器，即上述全加器设置 4 个，逻辑上并行处理。理论上可实现 n 位全加。



(3) 编码器（逻辑上是译码器的反向操作）

4:2 编码器（4 根输入线，即相应的位置，2 根输出线，把相应位置的编码输出）

真值表如下所示

I_0	I_1	I_2	I_3	Y_1	Y_2
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

对应的输出表达式为

$$Y_1 = \overline{I_0} \overline{I_1} I_2 \overline{I_3} + \overline{I_0} \overline{I_1} \overline{I_2} I_3$$

$$Y_2 = \overline{I_0} I_1 \overline{I_2} \overline{I_3} + \overline{I_0} \overline{I_1} \overline{I_2} I_3 \quad // \text{从真值表的关系上看, 表达式不需要化简}$$

注意: 上述编码器要求 4 根输入线输入时仅有一根有效, 如多跟线同时有效, 则编码器输出状态混乱。

优先编码器 (允许多线同时有效, 设置优先级 $I_3 > I_2 > I_1 > I_0$, 即 I_3 有效时, 其它线忽略)
真值表如下所示 (其中 d 为无关值, 即 d 的值可以忽略)

I_0	I_1	I_2	I_3	Y_1	Y_2
1	0	0	0	0	0
d	1	0	0	0	1
d	d	1	0	1	0
d	d	d	1	1	1

对应的输出表达式为


$$Y_1 = I_2 \overline{I_3} + I_3 = I_2 + I_3 \quad Y_2 = I_1 \overline{I_2} \overline{I_3} + I_3 = I_1 \overline{I_2} + I_3$$

(4) 数据分配器 (即一个数据, 多个分配端)

74138 译码器的真值表 (改进输入模式变成 8 路分配器)

G_1	$\overline{G_{2A}}$	$\overline{G_{2B}}$	C	B	A	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7
1	0	D	0	0	0	D	1	1	1	1	1	1	1
1	0	D	0	0	1	1	D	1	1	1	1	1	1
			⋮						⋮				
1	0	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	D

示意图如下所示

 


注意: 译码器 C、B、A 输入, 正常译码操作 (C、B、A 为地址选择线)

译码器 G_1 、 $\overline{G_{2A}}$ 、 $\overline{G_{2B}}$ 输入, 则为数据分配器 (C、B、A 为分配器的路数选择线)

(5) 数据选择器 (即多个数据输入端, 一个数据输出端)

逻辑上就是与或门，示意图如下：

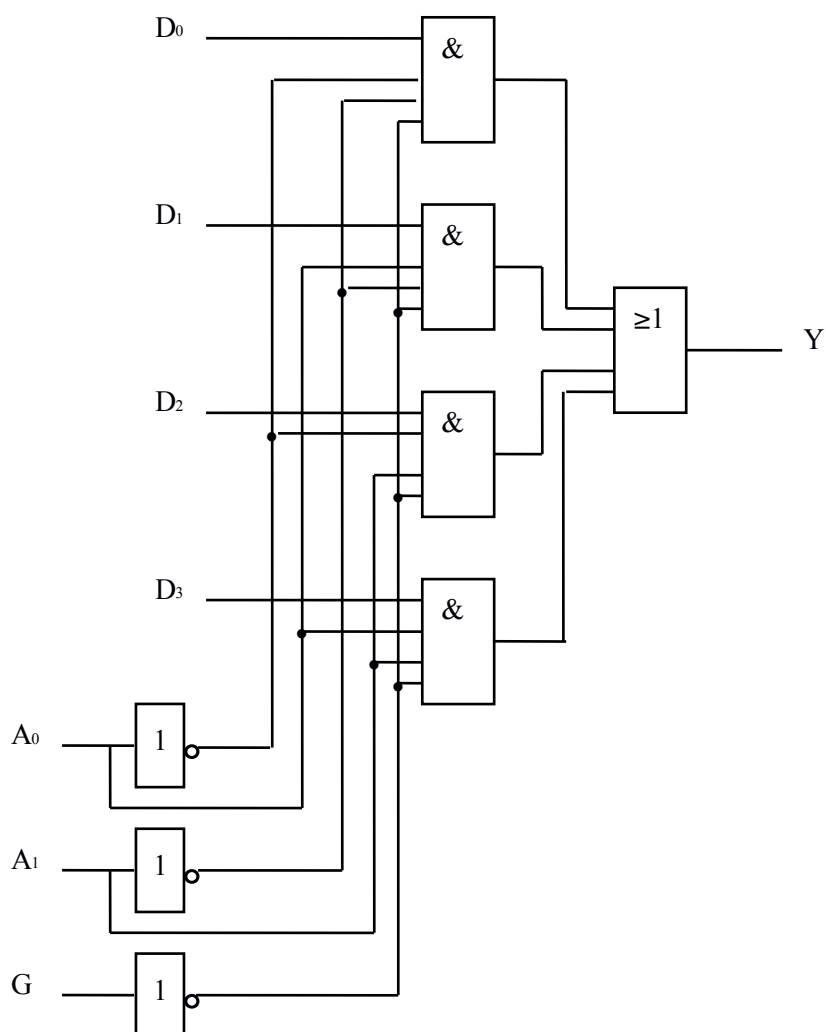

真值表如下所示（其中 G 为门控， A_1 、 A_0 地址选择端）

G	A_1	A_0	Y
1	×	×	0
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3

5、组合逻辑电路中的竞争与险象

竞争 (Race)：各输入信号的传输路径不同，因此到达输出端的时间有先有后，即产生一定的时差，此现象称为竞争。

非临界竞争 (Noncritical Race)：竞争结果不会产生错误的信号。

临界竞争 (Critical Race)：竞争结果可能产生错误的信号。

险象 (Hazard)：由竞争所产生的错误输出信号称为险象。

常用消除险象的方法，滤波法、选通法、增加冗余项。

二、相关习题

**填空题

- 1、组合逻辑电路在任意时刻的稳定输出信号取决于 ()。
- 2、根据电路输出端是一个还是多个, 通常将组合逻辑电路分为 () 和 () 两类。
- 3、设计多输出组合逻辑电路时, 只有充分考虑 (), 才能使电路达到最简。
- 4、全加器是一种实现 () 功能的逻辑电路。
- 5、消除组合逻辑电路中险象的常用方法有 ()、() 和 () 3 种。
- 6、3:8 译码器 74138 有 () 个输出端, 对于输入变量的任何一种取值, 有 () 个输出端的值为 1。
- 7、4 路数据分配器有 () 个选择控制端, () 个数据输出端。
- 8、4 位并行加法器 74283 有 () 个输入端, () 个输出端。

**选择题 (单选)


- 1、组合逻辑电路输出与输入的关系可用 () 描述。
A. 真值表 B. 状态表 C. 状态图 D. 功能表
- 2、实现两个 4 位二进制数相乘的组合电路, 应有 () 个输出函数。
A. 4 B. 8 C. 10 D. 12
- 3、组合逻辑电路中的险象是由 () 引起的。
A. 电路未达到最简 B. 电路有多个输出
C. 电路中的时延 D. 逻辑门类型不同
- 4、设计一个 5 位二进制码的奇偶位发生器 (偶校验码), 需要 () 个异或门。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
- 5、下列通用集成电路中, () 属于组合逻辑电路。
A. 集成定时器 5G555 B. 计数器 74193
C. 并行加法器 74283 D. 寄存器 74194
- 6、8 路数据选择器应有 () 个选择控制端。
A. 2 B. 3 C. 6 D. 8
- 7、译码器 74138 的使能端 $\overline{G_1}$ $\overline{G_{2A}}$ $\overline{G_{2B}}$ 取值为 () 时, 处于译码状态。
A. 011 B. 100 C. 101 D. 010

**判断题


- 1、由逻辑门构成的电路是组合逻辑电路。 ()
- 2、设计包含无关条件的组合逻辑电路时, 利用无关最小项的随意性有利于输出函数的化简。 ()
- 3、对于多输出组合逻辑电路, 仅将各单个输出函数化为最简表达式, 不一定能使整体达到最简。 ()
- 4、组合逻辑电路中的竞争是由逻辑设计错误引起的。 ()
- 5、在组合逻辑电路中, 由竞争产生的险象是一种瞬间的错误现象。 ()
- 6、译码器 74138 的 8 个输出分别对应由输入构成的 8 个最大项。 ()

**分析及设计题

1、分析下列两个图中，哪一个是组合逻辑电路，并说出电路的功能，并作出评价。

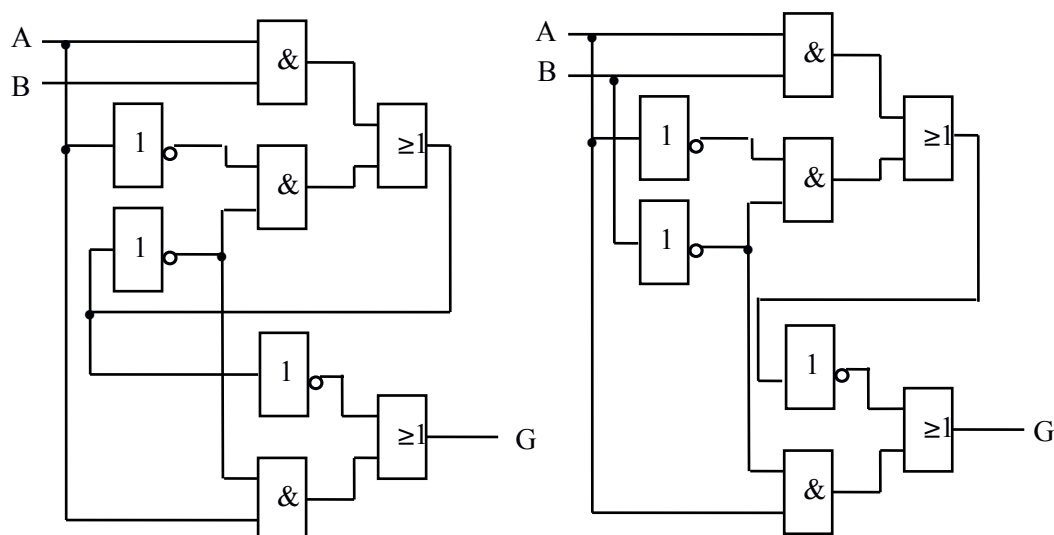

 2、分析下图所示组合逻辑电路，假定输入 ABCD 为一位十进制数的 8421 码，试说明该电路功能。



3、设计一个代码转换电路，将一位十进制数的 8421 码转换成余 3 码。

4、已知某系统中的 ASCII 码是采用奇校验的奇偶校验码，试用异或门为该系统设计一个 ASCII 码的奇偶检测器。

三、习题参考答案

**填空题

- 1、组合逻辑电路在任意时刻的稳定输出信号取决于（该时刻的输入信号）。
- 2、根据电路输出端是一个还是多个，通常将组合逻辑电路分为（单输出组合逻辑电路）和（多输出组合逻辑电路）两类。
- 3、设计多输出组合逻辑电路时，只有充分考虑（各函数的共享），才能使电路达到最简。
- 4、全加器是一种实现（两个一位二进制数以及来自低位的进位相加，产生本位“和”及向高位进位）功能的逻辑电路。
- 5、消除组合逻辑电路中险象的常用方法有（增加冗余项）、（增加惯性延时环节）和（选通法）3 种。
- 6、3:8 译码器 74138 有（ 8 ）个输出端，对于输入变量的任何一种取值，有（ 7 ）个输出

端的值为 1。

7、4 路数据分配器有 (2) 个选择控制端, (4) 个数据输出端。

8、4 位并行加法器 74283 有 (9) 个输入端, (5) 个输出端。

**选择题 (单选)

1、组合逻辑电路输出与输入的关系可用 (A) 描述。

A. 真值表 B. 状态表 C. 状态图 D. 功能表

2、实现两个 4 位二进制数相乘的组合电路, 应有 (B) 个输出函数。

A. 4 B. 8 C. 10 D. 12

3、组合逻辑电路中的险象是由 (C) 引起的。

A. 电路未达到最简 B. 电路有多个输出
C. 电路中的时延 D. 逻辑门类型不同

4、设计一个 5 位二进制码的奇偶位发生器 (偶校验码), 需要 (C) 个异或门。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

5、下列通用集成电路中, (C) 属于组合逻辑电路。

A. 集成定时器 5G555 B. 计数器 74193
C. 并行加法器 74283 D. 寄存器 74194

6、8 路数据选择器应有 (B) 个选择控制端。

A. 2 B. 3 C. 6 D. 8

7、译码器 74138 的使能端 $G_1 \overline{G_{2A}} \overline{G_{2B}}$ 取值为 (B) 时, 处于译码状态。

A. 011 B. 100 C. 101 D. 010

**判断题

1、由逻辑门构成的电路是组合逻辑电路。

(×)

2、设计包含无关条件的组合逻辑电路时, 利用无关最小项的随意性有利于输出函数的化简。

(√)

3、对于多输出组合逻辑电路, 仅将各单个输出函数化为最简表达式, 不一定能使整体达到最简。

(√)

4、组合逻辑电路中的竞争是由逻辑设计错误引起的。

(×)

5、在组合逻辑电路中, 由竞争产生的险象是一种瞬间的错误现象。

(√)

6、译码器 74138 的 8 个输出分别对应由输入构成的 8 个最大项。

(√)

**分析及设计题

1、分析下列两个图中, 哪一个是组合逻辑电路, 并说出电路的功能, 并作出评价。

左图和右图均为逻辑门构成, 但左图由于存在反馈回路, 所以不是组合逻辑电路, 而右图的输入信号是单向传送, 因此是组合逻辑电路。

右图依逻辑门的顺序关系, 输出表达式如下:

$$F = \overline{A} B + \overline{A} \overline{B} + A \overline{B} \quad // \text{依次化简}$$

$$= A \oplus B + A \overline{B}$$

$$= \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B} + A \overline{B} = A \oplus B$$

由化简后的表达式可知，该电路实现了异或运算，显然该电路设计不经济。

2、分析下图所示组合逻辑电路，假定输入 ABCD 为一位十进制数的 8421 码，试说明该电路功能。

(1) 写出输出函数表达式并化简

$$F = \overline{A \cdot B \cdot C \cdot D} = A + B \cdot C + B \cdot D \quad // \text{已为最简表达式}$$

(2) 列出真值表

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1

(3) 功能评述

由真值表可知，当 8421 码大于 5 时，F 输出为 1，即该电路是 8421 码的“四舍五入”电路。

3、设计一个代码转换电路，将一位十进制数的 8421 码转换成余 3 码。

(1) 设 8421 码各位依次为 ABCD，余 3 码各位依次为 WXYZ，真值表关系如下：

A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	d	d	d	d
1	0	1	1	d	d	d	d
1	1	0	0	d	d	d	d
1	1	0	1	d	d	d	d
1	1	1	0	d	d	d	d
1	1	1	1	d	d	d	d

注：后 6 行为无效码，利用无关最小项有利于化简

(2) W、X、Y、Z 的表达式如下


$$W(A, B, C, D) = \sum m(5, 6, 7, 8, 9) + \sum d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$X(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 4, 9) + \sum d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$Y(A, B, C, D) = \sum m(0, 3, 4, 7, 8) + \sum d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$Z(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 4, 6, 8) + \sum d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

(3) 卡诺图化简，相关的卡诺图如下：

 

则 W、X、Y、Z 化简后的表达式如下：

$$W(A, B, C, D) = A + BC + BD$$


$$X(A, B, C, D) = \overline{B}C + \overline{B}D + B\overline{C}\overline{D}$$

$$Y(A, B, C, D) = CD + \overline{C}\overline{D}$$

$$Z(A, B, C, D) = \overline{D}$$

//相应的逻辑图省略，即由对应的与、或、非门按表达式顺序实现

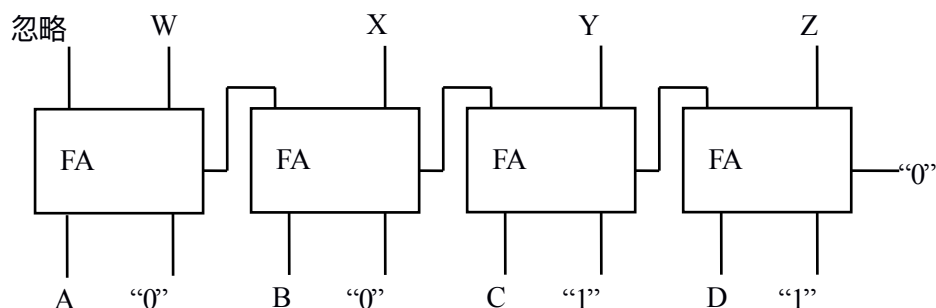*另一种实现思路，8421 码和余 3 码差 3，即 8421 码加上 3 即为余 3 码，逻辑关系图如下所示：



其中逻辑“0”为低电平，逻辑“1”为高电平。

4、已知某系统中的 ASCII 码是采用奇校验的奇偶校验码，试用异或门为该系统设计一个

ASCII 码的奇偶检测器。

(1) 设 8 位代码依次为 $S_7 S_6 S_5 S_4 S_3 S_2 S_1 S_0$ ，当输入代码正确（含奇数个 1）时，输出 F 为 1，否则输出 F 为 0。可直接写出逻辑表达式

$$F = S_7 \oplus S_6 \oplus S_5 \oplus S_4 \oplus S_3 \oplus S_2 \oplus S_1 \oplus S_0 \quad // \text{相同逻辑可不用化简，直接用异或门}$$

改变运算次序如下（否则各输入信号的路径长度不同，会产生竞争及险象）

$$F = ((S_7 \oplus S_6) \oplus (S_5 \oplus S_4)) \oplus ((S_3 \oplus S_2) \oplus (S_1 \oplus S_0))$$

(2) 逻辑电路图如下

